

Andrew Medeiros de Campos
RA: 111775

Implementação em Verilog de uma unidade de processamento RISC multiciclo

**(Laboratório de sistemas computacionais: Arquitetura e Organização
de Computadores)**

São José dos Campos - Brasil

Maio de 2019

Andrew Medeiros de Campos
RA: 111775

**Implementação em Verilog de uma unidade de
processamento RISC multiciclo
(Laboratório de sistemas computacionais: Arquitetura e Organização
de Computadores)**

Relatório apresentado à Universidade Federal de São Paulo como parte dos requisitos para aprovação na disciplina de Laboratório de Sistemas Computacionais: Arquitetura e Organização de Computadores

Docente: Prof. Dr. Fábio Augusto Menocci Cappabianco

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil

Maio de 2019

Resumo

No relatório em questão constam as ideias trabalhadas no projeto da disciplina Laboratório de Arquitetura e Organização de Computadores, onde a proposta foi desenvolver a arquitetura e a organização de um processador, contando com conjunto de instruções, modos de endereçamento e caminho de dados do mesmo. O processador será baseado no princípio de processamento multiciclo, contendo um conjunto de instruções RISC e arquitetura Von Neumann, ou seja, apenas uma unidade de memória para manter tanto os dados quanto as instruções, usando como base a arquitetura MIPS (*Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages*). Neste relatório serão apresentados, além da fundamentação teórica, todo o desenvolvimento e projeto descrevendo o funcionamento do processador.

Palavras-chaves: Processador. Computadores. Instruções. Arquitetura. Organização. RISC. Von Neumann. Multiciclo.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama Básico de um Processador MIPS	11
Figura 2 – Endereçamento Direto	14
Figura 3 – Endereçamento Indireto	14
Figura 4 – Endereçamento por Registrador	15
Figura 5 – Endereçamento Indireto por Registrador	16
Figura 6 – Endereçamento por Deslocamento	16
Figura 7 – Diagrama Arquitetura Harvard	17
Figura 8 – Diagrama Arquitetura Von Neumann	17
Figura 9 – Diagrama MIPS Multiciclo	18
Figura 10 – <i>Datapath</i> do Processador	22
Figura 11 – <i>Datapath</i> da instrução <i>add</i>	45
Figura 12 – <i>Datapath</i> da instrução <i>addi</i>	46
Figura 13 – <i>Datapath</i> da instrução <i>in</i>	47
Figura 14 – <i>Datapath</i> da instrução <i>jmp</i>	47
Figura 15 – Forma de onda do Banco de Registradores	49
Figura 16 – Forma de onda do Extensor - Bit mais significativo 0	49
Figura 17 – Forma de onda do Extensor - Bit mais significativo 1	50
Figura 18 – Forma de onda do Multiplexador de 5 bits e 2 entradas	50
Figura 19 – Forma de onda do Multiplexador de 32 bits e 2 entradas	50
Figura 20 – Forma de onda do Multiplexador de 32 bits e 4 entradas	50
Figura 21 – Forma de onda do Registrador	51
Figura 22 – Forma de onda da ULA	51
Figura 23 – Forma de onda 1 do código teste	52
Figura 24 – Forma de onda 2 do código teste	52

Lista de tabelas

Tabela 1 – Formato da Instrução Tipo R	22
Tabela 2 – Formato da Instrução Tipo I	23
Tabela 3 – Formato da Instrução Tipo IN/OUT	23
Tabela 4 – Formato da Instrução Tipo J	23
Tabela 5 – Conjunto de Instruções	24

Sumário

1	INTRODUÇÃO	7
2	OBJETIVOS	9
2.1	Objetivos Gerais	9
2.2	Objetivos Específicos	9
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
3.1	Processadores	11
3.2	Conjunto de Instruções	12
3.3	Modos de Endereçamento	13
3.4	Harvard e Von Neumann	17
3.5	Monociclo e Multiciclo	18
4	DESENVOLVIMENTO	21
4.1	Arquitetura Escolhida	21
4.2	Conjunto de Instruções	22
4.3	Modos de Endereçamento	25
4.4	Entrada e Saída	25
4.5	Implementação em Verilog	25
4.5.1	Banco de Registradores	26
4.5.2	Extensor de Sinal	27
4.5.3	Memória	27
4.5.4	Multiplexadores	28
4.5.5	Registradores	29
4.5.6	ULA	29
4.5.7	Módulo de Saída	32
4.5.8	Unidade de Controle	33
4.5.9	Unidade de Processamento	41
4.6	Caminhos de Dados das Instruções	45
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	49
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	53
	REFERÊNCIAS	55

1 Introdução

Desde a criação do primeiro computador à válvulas em 1946, equipamentos eletrônicos tem sido cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas, seja em forma de computadores de mesa, de telefones celulares ou até como dispositivos mais simples como calculadoras. A maioria dos eletrônicos que temos contato contam com uma unidade de processamento central, seja ela um microcontrolador ou um microprocessador, que realiza todos os cálculos necessários para o funcionamento do dispositivo. À partir disso pode-se notar que as unidades de processamento são os componentes mais valiosos presentes em um dispositivo eletrônico, uma vez que as mesmas são as principais responsáveis por diferenciar o funcionamento dos equipamento por serem as responsáveis pelo processamento dos dados de entrada e saída.

O estudo de unidades de processamento é extremamente importante, uma vez que estamos em contato com eles frequentemente em nosso dia a dia, e nossa realidade atual sem eles seria inimaginável. Sistemas computacionais cada vez mais se espalham pelos diferentes setores da sociedade, tanto com a finalidade de aumentar o conforto e a praticidade dos usuários, quanto como centrais multimídia em automóveis e sistemas embarcados presentes em eletrodomésticos que se conectam à Internet, ou seja, para automatizar processos, aumentar a precisão em operações delicadas, entre outras diversas aplicações, como braços robóticos de montadoras e robôs-cirurgiões que auxiliam médicos em operações.

Visto toda a necessidade de processadores no dia a dia, esse projeto visa estudar e desenvolver uma unidade de processamento completa contando com memória de dados e instruções, registradores para operações, unidades lógicas e aritméticas e módulos de entrada e saída. Para o desenvolvimento do projeto foi optado por uma abordagem multiciclo devido à menor quantidade de *hardware* necessária em comparação com a abordagem monociclo, visto a limitação de memória dos *kits* FPGA's, porém sem perda de capacidade de processamento e com um desempenho ainda melhor comparado também ao monociclo. Além disso com a abordagem multiciclo é possível optar pela arquitetura Von Neumann para a memória de instrução e de dados, que será explicada mais a frente. Será utilizado como base o modelo de processador multiciclo MIPS de 32 bits.

2 Objetivos

2.1 Objetivos Gerais

A proposta do projeto descrito neste relatório é desenvolver o esquema de funcionamento de uma unidade de processamento completa e implementá-la na linguagem de descrição de *hardware* Verilog, e futuramente testada-la em um *kit* FPGA. À princípio apenas o caminho de dados básico será apresentado, juntamente com os modos de endereçamento, o conjunto inicial de instruções e os formatos de instrução, além do código Verilog de cada módulo. A unidade de controle ainda não será desenvolvida pois será incluída em uma próxima etapa do projeto.

2.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, sete etapas devem ser concluídas. As mesmas estão citadas abaixo:

- Idealizar o diagrama do caminho de dados do processador,
- Estabelecer os tipos de instrução e seu formato,
- Elaborar o conjunto de instruções com as instruções básicas para o funcionamento,
- Escolher os modos de endereçamento que serão utilizados para alcançar os dados de memória,
- Decidir sobre o modo de transferência do módulo de entrada e saída,
- À partir do *datapath* estabelecido desenvolver os módulos necessários em Verilog e
- Unir todos os módulos em um arquivo final.

Seguindo a Figura, é possível explicar um por um dos módulos básicos para o funcionamento de um processador, sendo o *Program Counter* o que pode ser analisado primeiro. O mesmo tem a função de guardar o endereço da instrução que está sendo processada, ou seja, nada mais é do que um registrador único com o propósito de guiar o processamento. Logo após o *program counter* geralmente pode-se encontrar uma unidade memória, onde serão guardados todas as instruções ou alguns dados menos utilizados no processamento, que no caso do esquemático MIPS da Figura 1 é apenas uma das duas unidades presentes. O próximo módulo é o banco de registradores. Esse módulo se trata de um aglomerado de registradores que guardam resultados de operações recém realizadas ou operandos frequentemente utilizados, uma vez que o acesso ao banco de registradores é muito mais rápido do que o acesso à memória de dados devido ao seu tamanho reduzido. Em seguida temos uma Unidade Lógica e Aritimética (ou ALU - *Arithmetic Logic Unit*) que é a responsável pela realização de todas as operações do processador, uma vez que conta com circuitos para resolver tanto operações aritiméticas como soma e subtração, quanto operações lógicas como *and*, *or* e *not*.

Por último, a unidade de controle pode ser vista na parte de baixo da figura. Essa unidade é a mais importante de todo o processador pois ela comanda todos os outros módulos através de seus sinais de controle, guiando a escrita e a leitura dos registradores, escolhendo se devem guardar informações ou apenas exibir a informação já retida, instruindo a ALU para qual tipo de operação deve ser feita e orientando o PC se deve ou não mudar para a próxima instrução.

3.2 Conjunto de Instruções

Após explicado sobre a organização de um processador é necessário entender sua arquitetura. A arquitetura de um processador nada mais é do que os aspectos relacionados diretamente à implementação de programas e algoritmos, como o conjunto de instruções que o mesmo pode realizar, contando com as operações, os desvios, instruções de controle, entre outras. O conjunto de instruções define o que o processador pode ou não fazer e cada instrução dá as informações necessárias para as operações serem concluídas, como o endereço dos dados dos operandos, endereço de desvio e o código da operação.

A arquitetura de processadores pode ser dividida em duas categorias: a arquitetura RISC (*Reduced Instruction Set Computing*) e a arquitetura CISC (*Complex Instruction Set Computing*). A grande diferença entre os dois tipos de arquitetura é a eficiência, uma vez que a arquitetura RISC tem um desempenho maior, porém conta com menos instruções e menos formatos de instruções comparada à arquitetura CISC. Atualmente visando o ganho de desempenho e a facilidade de implementação de estruturas externas como compiladores, os processadores contam com um conjunto de instruções híbrido, tendo uma unidade de

processamento que apenas interpreta instruções simples e uma unidade de conversão que transforma instruções complexas em várias instruções simples que podem ser interpretadas pelo processador.


3.3 Modos de Endereçamento

Alguns formatos de instrução contam com um ou mais campos referente à endereços de dados, campos que às vezes não tem o tamanho necessário para abranger todas as possibilidades de endereços. Para resolver esse problema são necessários os diversos modos de endereçamento. Na arquitetura MIPS são utilizados seis tipos de endereçamento sendo eles imediato, direto, indireto, por registrador, indireto por registrador e por deslocamento.

A forma de endereçamento mais simples dentre todas as citadas acima é o endereçamento por imediato, onde o operando é dado diretamente na palavra de instrução. Esse método é comumente utilizado para definir valores de constantes, inicializar variáveis ou realizar operações com constantes e tem entre suas vantagens a facilidade de obtenção do valor, porém o campo do operando tem um tamanho muito limitado não possibilitando o uso de imediatos de valor muito alto.

O modo de endereçamento citado em seguida é o direto, cujo valor do operando se encontra na memória principal e seu endereço é dado diretamente na palavra de instrução como ilustrado na Figura 2. Entre suas vantagens pode-se citar a maior disponibilidade de bits para armazenar o valor do operando, uma vez que a memória principal tem a capacidade de armazenar valores maiores do que um campo de operando, porém o custo para buscar um dado nela é muito maior.


Figura 2 – Endereçamento Direto

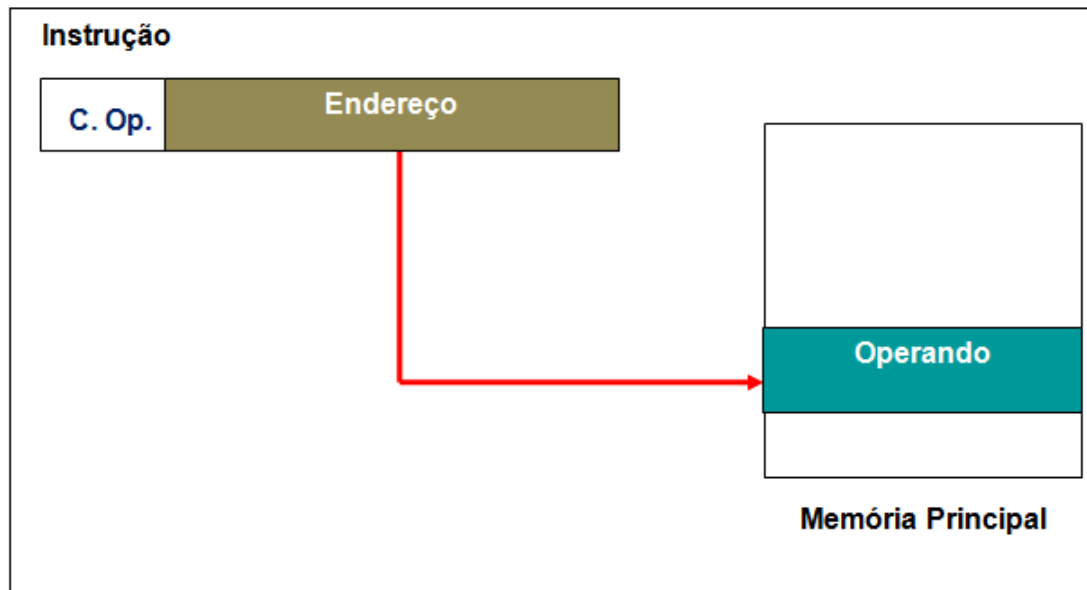

Fonte: *Modos de Endereçamento e Conjunto de Instruções* (2)

Em seguida é citado o endereçamento indireto, onde o endereço do operando também se encontra na memória principal porém o endereço contido na palavra de instrução não é a localização do operando e sim a localização de um apontador que contém o endereço real do operando. A vantagem dessa abordagem é conseguir uma maior abrangência de endereços em que os valores de operandos podem ser armazenados uma vez que o campo de operando tem o tamanho menor do que o campo da memória, porém o custo de acesso do operando é ainda maior que o modo direto.

Figura 3 – Endereçamento Indireto

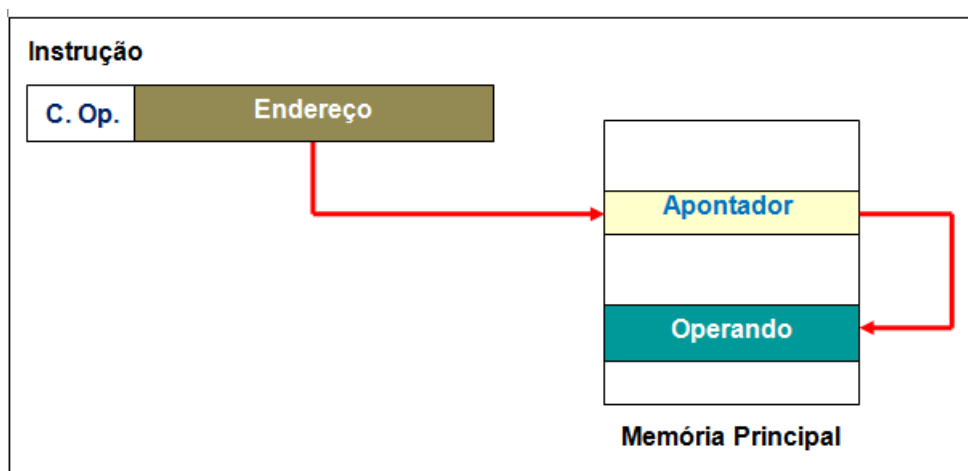


Fonte: *Modos de Endereçamento e Conjunto de Instruções* (2)

Saindo do âmbito da memória principal tem-se o endereçamento por registrador,

onde o operando é armazenado em um registrador do banco e seu endereço é contido em um campo específico da instrução. A vantagem desse modo de endereçamento em relação ao modo direto e indireto é a velocidade de acesso, uma vez que o custo de acessar um dado no banco de registradores é muito menor do que o custo de acessar um dado na memória principal. A desvantagem é que geralmente os bancos de registradores tem um tamanho muito menor do que o tamanho da memória principal, resultando em uma quantidade de dados armazenados menor.


Figura 4 – Endereçamento por Registrador

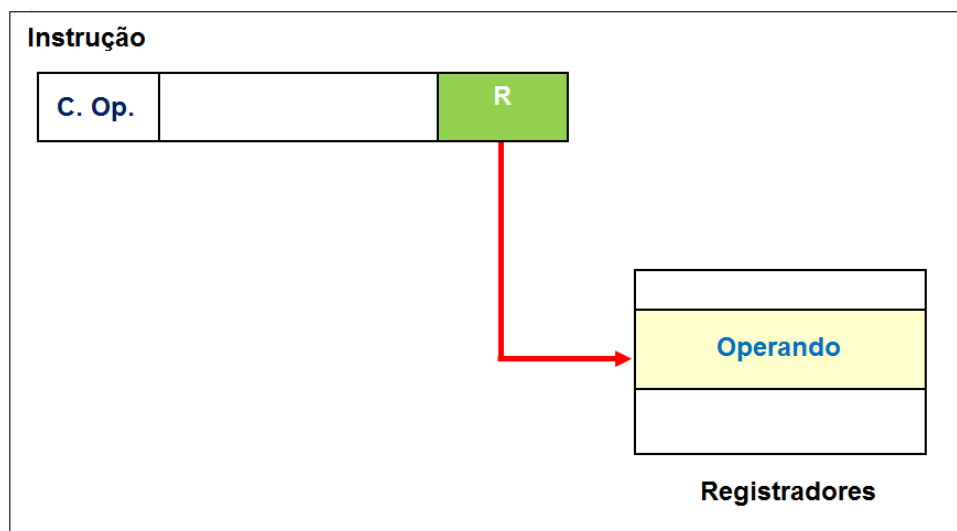

Fonte: *Modos de Endereçamento e Conjunto de Instruções* (2)

O próximo modo de endereçamento é uma mistura entre o endereçamento indireto e o endereçamento por registradores. A diferença desse modo para o modo indireto é que o apontador nesse caso não está presente na memória principal e sim no banco de registradores. Esse modo de endereçamento tem as mesmas vantagens que o modo indireto, porém é um pouco menos custoso já que é necessário acessar a memória principal apenas uma vez, porém ainda é mais custoso que o endereçamento por registrador.


Figura 5 – Endereçamento Indireto por Registrador

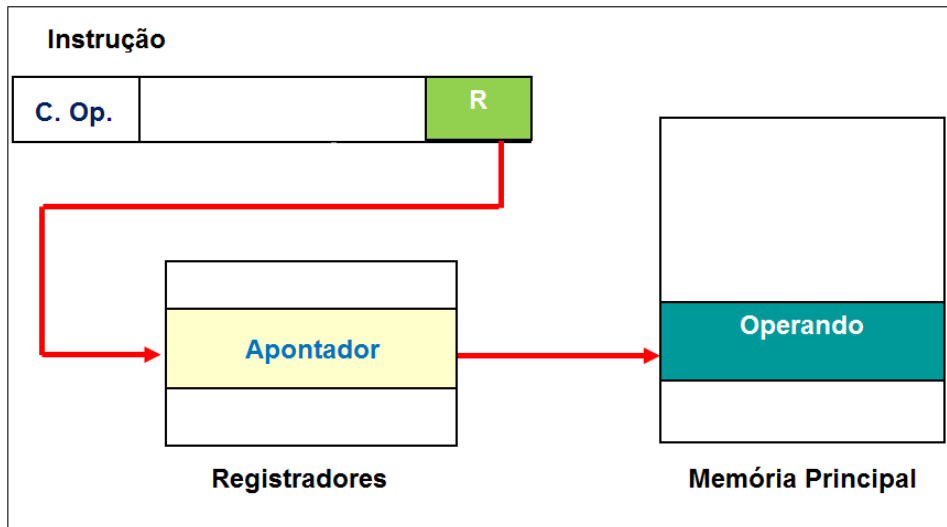

Fonte: *Modos de Endereçamento e Conjunto de Instruções (2)*

O último modo de endereçamento citado é o endereçamento por deslocamento, que consiste no endereço de um registrador e um imediato na palavra de instrução sendo que o endereço real do operando na memória é dado pela soma entre o imediato e o valor armazenado no registrador. Esse tipo de endereçamento é o mais poderoso pois permite uma enorme gama de endereços que podem ser utilizados à um custo não tão alto como o endereçamento indireto.

Figura 6 – Endereçamento por Deslocamento

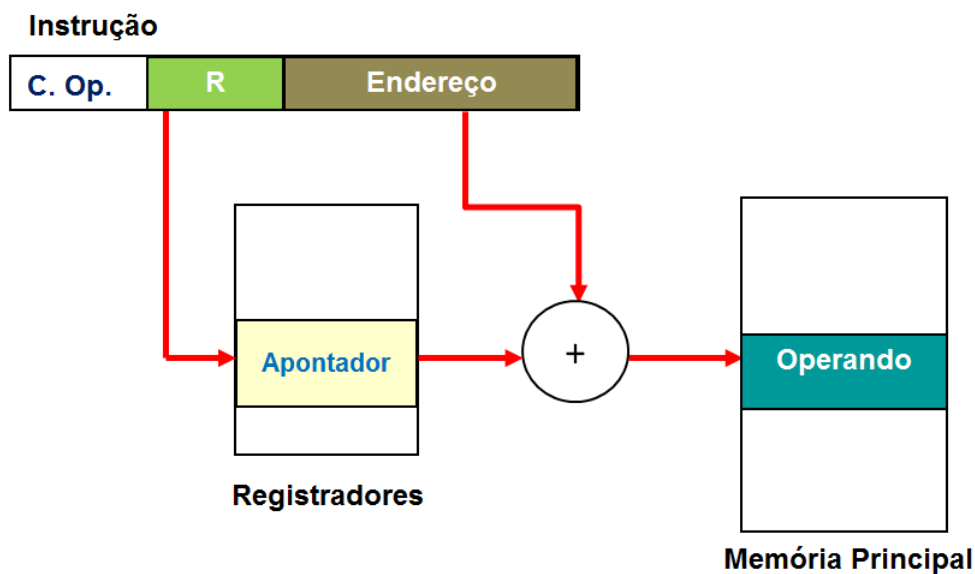

Fonte: *Modos de Endereçamento e Conjunto de Instruções (2)*


Por fim um outro modo de endereçamento não presente na estrutura original do

MIPS pode ser citado: o endereçamento por pilha, ou endereçamento implícito. Esse modo de endereçamento consiste em uma pilha de endereços onde para acessar o endereço do dado basta aplicar um comando *pop* na pilha. Esse modo de endereçamento é frequentemente utilizado em situações de recursão uma vez que existe uma ordem de acesso à endereços de instruções que pode ser simulada por uma pilha.

3.4 Harvard e Von Neumann

As arquiteturas Harvard e Von Neumann são simplificações da estrutura de processadores, modelos que unidades de processamento se baseiam para ser desenvolvidos. A grande diferença entre essas arquiteturas é o módulo de memória, que pode ser único e dividido entre dados e instruções, modelo usado pela arquitetura Von Neumann, ou dividido em dois módulos sendo um a memória de instruções e o outro a memória de dados, usado pela arquitetura Harvard.

Figura 7 – Diagrama Arquitetura Harvard

 

Fonte: Site *Trabalho de A.C.: Arquitetura Harvard* (3)

Figura 8 – Diagrama Arquitetura Von Neumann



Fonte: Site *Trabalho de A.C.: Arquitetura Harvard* (3)

O modelo MIPS mostrado na Figura 1 é um exemplo de arquitetura Harvard, por ser composto por memória de instruções, banco de registradores, ALU e memória de dados, porém nada impede um modelo baseado na arquitetura MIPS usar o modo de memória de Von Neumann, são necessárias apenas alterações na estrutura do processador, como pode ser visto na Seção 3.5.


3.5 Monociclo e Multiciclo

A definição de processadores monociclo e multiciclo vem da quantidade de ciclos de *clock* necessários para se completar uma instrução. Processadores monociclo, como pode-se prever pelo nome, necessitam de apenas um ciclo de *clock* para processar completamente uma instrução enquanto processadores multiciclo precisam de dois ou mais ciclos. Um processador multiciclo não necessariamente completa todas as instruções com uma mesma quantidade de ciclos, ou seja, o mesmo pode ter uma instrução que necessita de três ciclos para ser completa enquanto outra necessita de quatro ciclos.

Ao contrário do que parece, geralmente processadores multiciclo tem um desempenho melhor do que processadores monociclo, isso se dá pelo fato de processadores monociclo terem o período do *clock* ditado pelo tempo necessário para o processamento da instrução mais lenta, enquanto em processadores multiciclo tem seu período de *clock* ditado pelo tempo de processamento de sua unidade mais lenta. Dessa forma comparando a mesma instrução entre os processadores é possível notar a melhora no tempo de processamento do processador multiciclo.

Outra vantagem que o multiciclo tem sobre o monociclo é a diminuição do número de módulos custosos, como por exemplo a memória. O processador MIPS mostrado na Figura 1 é um processador monociclo baseado na arquitetura Harvard, com um módulo de memória para dados e outro para instruções. Isso ocorre devido ao fato das instruções serem acessadas no mesmo ciclo de *clock* dos dados, impossibilitando o uso de uma arquitetura do tipo Von Neumann. Porém no caso de um processador multiciclo esse problema não existe, uma vez que as instruções podem ser acessadas independentemente dos dados, mesmo usando a mesma estrutura para armazenar ambos os dados. Abaixo na Figura 9 é possível ver um esquemático básico de um processador do tipo MIPS multiciclo.

Figura 9 – Diagrama MIPS Multiciclo

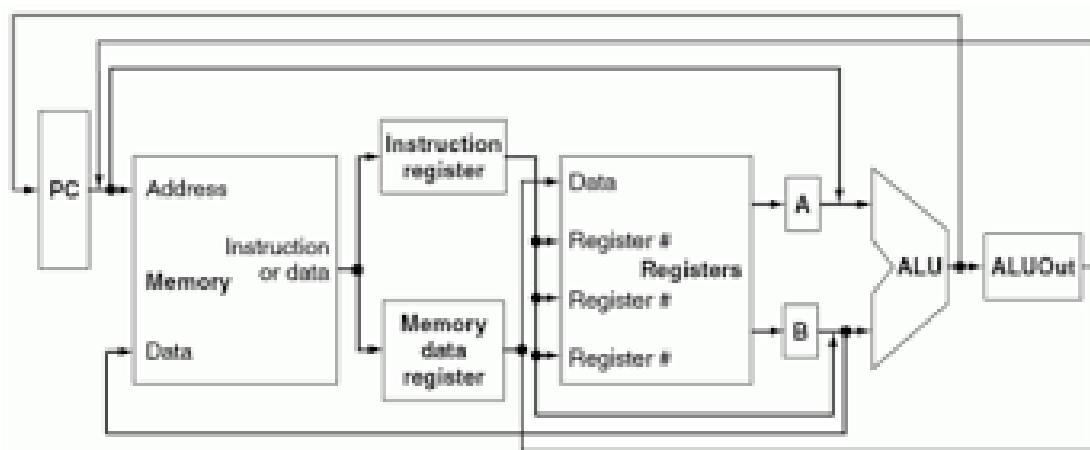

Fonte: Organização e Projeto de Computadores(1)

Como pode ser visto na Figura acima, outra vantagem da abordagem multiciclo em comparação à monociclo é a quantidade reduzida de ALUs. Isso se deve ao fato da implementação multiciclo poder realizar todas as operações necessárias, tanto as operações ditadas pelas instruções quanto cálculos de desvio e endereço das próximas instruções.

As desvantagens do modelo multiciclo em relação ao monociclo é sua unidade de controle muito mais complexa comparada com a do monociclo e a necessidade de registradores intermediários entre os módulos do processador, já que é necessário guardar as informações processadas entre os ciclos de *clock*. Porém essa necessidade não influencia no desempenho do processador pelo fato dos registradores serem estruturas muito simples.

4 Desenvolvimento

O intuito deste capítulo é descrever aplicação de toda a introdução teórica no desenvolvimento o projeto, explicando os modelos escolhidos e os esquemáticos. O objetivo desse projeto foi desenvolver o esquema de um processador completo com memória, registradores e ALU, porém sem unidade de controle, e implementá-los m Verilog.

4.1 Arquitetura Escolhida

Para a realização do projeto foi escolhida a abordagem multiciclo devido seu melhor desempenho e menor quantidade de módulos como explicado na Seção 3.4. O projeto foi baseado na arquitetura MIPS multiciclo presente no livro *Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software*(1) de David A. Patterson e John L. Henessy. O caminho de dados(*datapath*) do processador pode ser visto na Figura 10.

Outras estruturas presentes no *datapath* do projeto que não estavam na Figura 9 são os módulos de entrada, saída e extensor de sinal. O módulo extensor de sinal replica o bit mais significativo à esquerda do número de entrada até o mesmo atingir o comprimento de 32 bits, já o módulo de saída (*Output*) retira o valor indicado no Banco de Registradores, o converte em um código BCD e decodifica para o display de sete segmentos e por fim a entrada é simplesmente o sinal vindo dos *switches* do kit FPGA que são salvas no Registrador de Dados de Memória para poderem ser armazenados no Banco de Registradores.

Tabela 2 – Formato da Instrução Tipo I

<i>Opcode</i>	R1	RF	Imediato
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

Fonte: O Autor

Tabela 3 – Formato da Instrução Tipo IN/OUT

<i>Opcode</i>	<i>Don't Care</i>	R	<i>Don't Care</i>
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

Tabela 4 – Formato da Instrução Tipo J

<i>Opcode</i>	Endereço
6 bits	26 bits

Como pode ser visto nas tabelas existem campos comuns entre as instruções e alguns campos peculiares para cada instrução. O primeiro campo comum que pode ser notado é o campo de *Opcode*, com o tamanho de 6 bits. Esse campo é o responsável pela diferenciação entre as instruções do conjunto, cada *Opcode* codifica uma instrução, exceto no caso das instruções do tipo R que tem praticamente o mesmo *Opcode* para todas as instruções e sua diferenciação se dá pelo campo *Funct*.

Outro campo que pode ser visualizado em mais de um formato de instrução é o campos *Rx*, como por exemplo R1, R2 e RF das instruções R. Esses campos são responsáveis por armazenar o endereço de registradores, sejam eles registradores de origem dos dados ou de destino.

Nas instruções dos tipos I e J pode-se notar a presença de campos com valores imediatos, sendo eles "*Imediato*" e "*Endereço*", que são responsáveis por carregarem valores a serem usados diretamente em operações, ou seja, não tem a necessidade de buscar os valores dos operandos ou endereços no banco de registradores.

Os campos *Don't Care* das instruções IN/OUT e R são grupos de bits que não interferem na operação realizada pelo processador.

Apresentados os formatos de instrução pode-se começar a discutir as instruções do conjunto. As mesmas podem ser vistas abaixo na Tabela 5.

Esse conjunto de instruções, como citado acima, conta com algumas instruções adicionais quando comparado ao conjunto de instruções padrão do MIPS convencional, sendo elas *Entrada* e *Saída*. Essas instruções servem para controlar a entrada e a saída de dados.

Tabela 5 – Conjunto de Instruções

Nome	Tipo	Abreviação
Soma	R	<i>add</i>
Subtração	R	<i>sub</i>
Multiplicação	R	<i>mult</i>
Divisão	R	<i>div</i>
And	R	<i>and</i>
Or	R	<i>or</i>
Nand	R	<i>nand</i>
Nor	R	<i>nor</i>
Set less or equal than	R	<i>sle</i>
Set less than	R	<i>slt</i>
Soma imediato	I	<i>addi</i>
Subtração imediato	I	<i>subi</i>
Multiplicação imediato	I	<i>multi</i>
Divisão imediato	I	<i>divi</i>
And imediato	I	<i>andi</i>
Or imediato	I	<i>ori</i>
Nand imediato	I	<i>nandi</i>
Nor imediato	I	<i>nori</i>
Set less or equal than imediato	I	<i>slei</i>
Set less than imediato	I	<i>slti</i>
Store Word	I	<i>sw</i>
Load Word	I	<i>lw</i>
Halt	I	<i>hlt</i>
Branch on equal	I	<i>bre</i>
Branch greater than	I	<i>bgt</i>
Branch less than	I	<i>blt</i>
Branch on not equal	I	<i>bne</i>
Entrada	IN/OUT	<i>in</i>
Saída	IN/OUT	<i>out</i>
Jump	J	<i>jmp</i>

Fonte: O Autor

4.3 Modos de Endereçamento

Para definir os modos de endereçamento que serão utilizados no projeto do processador foi analisado o comportamento das instruções que estarão presentes no mesmo e a necessidade de cada uma. Após essa análise foram definidos dois modos de endereçamento a serem utilizados: endereçamento imediato e endereçamento por registrador. O endereçamento imediato será utilizado nas instruções do tipo I uma vez que existe um campo *Imediato* que carrega o valor de um operando para a realização de uma operação, e na instrução de Jump uma vez que o endereço de desvio será armazenado inteiramente no campo imediato e as instruções do tipo IN/OUT e R utilizam o endereçamento por registrador já que o valor requisitado está sempre presente em um registrador.

Devido ao tamanho limitado da memória não foi preciso usar enderecamentos de base ou deslocamento, uma vez que apenas os campos de imediatos comportam todos os endereços da memória.

4.4 Entrada e Saída

O módulos de entrada e saída foram planejados para funcionar acoplados ao Registrador de Dados de Memória e ao banco de registradores respectivamente (estruturas que podem ser vistas na Figura 10), de modo que o valor de entrada seja primeiramente carregado no *registrador de dados de memória* para então ser carregado no banco de registradores no endereço referente ao valor de R na palavra de instrução *in*. Já referente ao módulo de saída ao ser processada, a instrução *out* carregará o dado armazenado no registrador R presente em sua palavra de instrução no módulo de Saída para que assim o valor possa ser tratado pela mesma.

A unidade de entrada trabalhará com a interrupção do processador até a ativação de uma chave de controle para poder guardar o valor de entrada no registrador.

4.5 Implementação em Verilog

Após todo desenvolvimento teórico do funcionamento do processador, o próximo passo é implementar os módulos idealizados em Verilog. Observando o *daatapath* presente na Figura 10 é possível contar 21 unidades funcionais que teóricamente teriam que ser implementadas, porém existe muita redundância entre essas unidades como por exemplo entre os registradores de A, B e de Instrução. Apesar de serem três unidades diferentes, todos são registradores simples de 32 bits com um sinal de controle para escrita, o que possibilita serem implementados em Verilog apenas uma vez como um registrador de 32 bits e declarados várias vezes no momento de unir todas as unidades.

Sabendo desse fato é possível resumir os 21 módulos em apenas 9 unidades que serão implementadas em Verilog, sendo elas: Banco de Registradores, Extensor de Sinal, Unidade de Memória, Multiplexador de duas saídas de 5 bits, Multiplexador de duas de 32 bits, Multiplexador de quatro saídas de 32 bits, Registrador de 32 bits, Deslocamento à esquerda e Unidade Lógica e Aritmética.

4.5.1 Banco de Registradores

O banco de registradores à princípio é uma estrutura que conta com 32 registradores de 32 bits, endereçados por um número de 5 bits. O Banco de Registradores é a primeira unidade não genérica da lista de uniaddes presentes no processador. À princípio existem um registrador de propósito específico em todo banco sendo ele o registrador *\$rr* usado para guardar o resto de uma operação de divisão, os demais 31 registradores são todos de propósito geral.

O Banco de Registradores recebe como entrada 3 registradores de 5 bits referentes aos registradores 1 e 2 de leitura e um terceiro registrador para escrita, um sinal de controle de 3 bits que controlam respectivamente a leitura dos registradores reg1 e reg2 e a escrita no registrador regF e u número de 32 bits a ser escrito no registrador regF. Como saída tem apenas dois números de 32 bits que serão guardados nos registradores A e B antes de serem processados na ULA.

O código Verilog do banco pode ser conferido abaixo:

```

1  module bancoReg(controle, reg1, reg2, regF, dados, A, B, clk);
2
3      input clk;
4      input [2:0] controle;
5      input [4:0] reg1, reg2, regF;
6      input [31:0] dados;
7      output reg [31:0] A, B;
8      reg [31:0] registradores[31:0];
9
10     always @(posedge clk) begin
11
12         if(controle[0] == 1'b1)
13             A = registradores[reg1];
14
15         if(controle[1] == 1'b1)
16             B = registradores[reg2];
17
18         if(controle[2] == 1'b1)
19             registradores[regF] = dados;
20
21     end
22 endmodule

```

4.5.2 Extensor de Sinal

O Extensor de Sinal é o módulo responsável por transformar a entrada de 16 bits vinda da palavra de instrução em um número de 32 bits que será processado pela ULA.

Esse módulo é relativamente simples, conta apenas com uma entrada de 16 bits (sinal) e uma saída de 32 bits (sinal_ext), onde o bit mais significativo da entrada é replicado até a mesma atingir o tamanho de 32 bits.

```

1 module extensor(sinal, sinal_ext);
2
3     input  [15:0] sinal;
4     output reg [31:0] sinal_ext;
5
6     always @(*) begin
7
8         if(sinal[15] == 1'b0)
9             sinal_ext = {16'b0000000000000000,sinal};
10        else
11            sinal_ext = {16'b1111111111111111,sinal};
12
13        end
14    endmodule

```

4.5.3 Memória

O módulo de Memória consiste em registradores endereçados por um número de 32 bits chamado 'endereço', 2 bits de controle responsáveis respectivamente pela leitura e escrita de um dado e uma saída de 32 bits. Caso fosse usada a capacidade total de endereçamento, a memória teria o tamanho de 4294967296 registradores, porém graças à limitação física das FPGAs foi optado por utilizar apenas 100 registradores.

```

1
2 module memoria(dado, endereco, write, wclk, rclk, saida);
3
4     input  [21:0] dado;
5     input  [6:0] endereco;
6     input  write, wclk, rclk;
7     output reg [31:0] saida;
8     reg [31:0] ram[127:0];
9
10    initial begin
11
12        ram[7'd0] = {6'b101000,5'd0,5'd1,16'd0}; // out
13        ram[7'd1] = {6'b100001,5'd0,5'd1,16'd0}; // out
14        ram[7'd2] = {6'b111111,26'd0}; // hlt
15
16    end
17    always @ (posedge wclk)
18    begin
19        if (write == 1'b1)
20            ram[endereco] <= dado;
21    end

```

```
21
22 always @ (negedge rclk) saida <= ram[endereco];
23
24 endmodule
```

4.5.4 Multiplexadores

Um multiplexador é responsável por alternar um sinal de entrada entre várias saídas dependendo de um sinal de controle. Como pode ser visto na Figura 10, no projeto foram utilizados 3 tipos de multiplexadores sendo um com duas saídas de 5 bits, um com duas saídas de 32 bits e um com quatro saídas de 32 bits. Os códigos Verilog dos mesmos podem ser vistos abaixo:

```
1 module mux2_5b(seletor, entrada1, entrada2, saida);
2     input seletor;
3     input [4:0] entrada1, entrada2;
4     output reg [4:0] saida;
5
6     always @(*) begin
7         if(seletor == 0)
8             saida = entrada1;
9         else
10            saida = entrada2;
11
12     end
13 endmodule
```

```
1 module mux2_32b(seletor, entrada1, entrada2, saida);
2     input seletor;
3     input [31:0] entrada1, entrada2;
4     output reg [31:0] saida;
5
6     always @(*) begin
7         if(seletor == 0)
8             saida = entrada1;
9         else
10            saida = entrada2;
11
12     end
13 endmodule
```

```
1 module mux4_32b(seletor, entrada1, entrada2, entrada3, entrada4, saida);
2     input [1:0] seletor;
3     input [31:0] entrada1, entrada2, entrada3, entrada4;
4     output reg [31:0] saida;
5
6     always @(*) begin
7         case (seletor)
8             2'b00:
9                 saida = entrada1;
10            2'b01:
11                saida = entrada2;
```

```
12             2'b10:
13                 saida = entrada3;
14             2'b11:
15                 saida = entrada4;
16         endcase
17     end
18 endmodule
```

4.5.5 Registradores

Esse módulo engloba todos os registradores únicos presentes no *datapath* como PC, A, B, Saída ULA, entre outros. Os registradores recebem como entrada um sinal de controle de 1 bit para controlar a escrita e um sinal 'entrada' de 32 bits, referente ao dado que será armazenado no registrador, e como saída um valor de 32 bits referente ao valor que está salvo no registrador.

```
1 module registrador32b(controle, set, clk, entrada, saida);
2     input [31:0] entrada;
3     input controle, clk, set;
4     output reg [31:0] saida;
5
6     always @(posedge clk) begin
7
8         if(controle == 1'b1) saida <= entrada;
9
10    end
11
12 endmodule
```

4.5.6 ULA

A ULA (Unidade Lógica e Aritimética) vai ser a responsável por processar os dados dos registradores A e B e apresentar seu resultado, realizando operações de soma, subtração, divisão, multiplicação, or, and, nor ou nand ou ainda instruções como *set less than* (menor que), *set less or equal than* (menor ou igual), entre outras. Ela recebe como entrada três valores, os operandos de 32 bits vindos dos registradores A e B e um sinal de controle vindo do módulo de controle da ULA que selecionará o tipo de operação que será feita.

```
1 module ULA(A, B, clk, controle, saida, overflow, zero);
2
3     input [4:0] controle;
4     input [31:0] A, B;
5     input clk;
6     output reg [31:0] saida;
7     output reg overflow, zero;
8
9     always @(posedge clk) begin
10
```

```

11     case(controle)
12         5'd0: begin//add
13             saida = A + B;
14             overflow = 1'b0;
15             zero = 1'b0;
16         end
17         5'd1: begin//sub
18             saida = A - B;
19             overflow = 1'b0;
20             zero = 1'b0;
21         end
22         5'd2: //mult
23         begin
24             if(A[16] == 1 && B[16] == 1)
25                 overflow = 1'b1;
26             else
27                 overflow = 1'b0;
28             zero = 1'b0;
29             saida = A * B;
30         end
31
32         5'd3: begin //div
33             saida = A / B;
34             overflow = 1'b0;
35             zero = 1'b0;
36         end
37         5'd4: begin //and
38             saida = A & B;
39             overflow = 1'b0;
40             zero = 1'b0;
41         end
42         5'd5: begin //or
43             saida = A | B;
44             overflow = 1'b0;
45             zero = 1'b0;
46         end
47         5'd6: begin //nand
48             saida = ~(A & B);
49             overflow = 1'b0;
50             zero = 1'b0;
51         end
52         5'd7: begin //nor
53             saida = ~(A | B);
54             overflow = 1'b0;
55             zero = 1'b0;
56         end
57         5'd8: //beq
58         begin
59             saida = B;
60             overflow = 1'b0;
61             if( A == B)
62                 zero = 1'b1;
63             else
64                 zero = 1'b0;
65         end
66
67         5'd9: begin//bne
68             saida = B;
69             overflow = 1'b0;
70             if(A != B)

```



```

71             zero = 1'b1;
72         else
73             zero = 1'b0;
74     end
75
76     5'd10: //bgt
77     begin
78         saida = B;
79         overflow = 1'b0;
80         if(A > B)
81             zero = 1'b1;
82         else
83             zero = 1'b0;
84     end
85
86     5'd11: //slt
87     begin
88         overflow = 1'b0;
89         zero = 1'b0;
90         if(A < B)
91             saida = 1'b1;
92         else
93             saida = 1'b0;
94     end
95
96     5'd12: //sle
97     begin
98         overflow = 1'b0;
99         zero = 1'b0;
100        if(A > B)
101            saida = 1'b0;
102        else
103            saida = 1'b1;
104    end
105
106     5'd13: //blt
107     begin
108         if(A < B)
109             zero = 1'b1;
110         else
111             zero = 1'b0;
112         overflow = 1'b0;
113         saida = B;
114     end
115
116     5'd31: begin
117         zero = 1'b0;
118         overflow = 1'b0;
119         saida = B;
120     end
121
122     default: begin
123         saida = saida;
124         overflow = overflow;
125         zero = zero;
126     end
127
128     endcase
129 end
130 endmodule

```

4.5.7 Módulo de Saída

Como explicado acima, a saída do processador é dada diretamente do Banco de Registradores para o módulo de saída. O valor de saída é mostrado em 4 displays de 7 segmentos no formato decimal, para isso é necessário converter o valor vindo do Banco de Registradores de binário para BCD e então converter o número BCD para ser mostrado nos displays. Para isso foi usada a seguinte lógica: o número de entrada primeiramente é dividido por dez e seu resto é salvo em uma variável, então resultado é novamente dividido por dez e o resto armazenado em outra variável. O processo é feito 4 vezes de forma que ao final teremos um número dividido por dez mil e quatro números entre 0 e 9. Caso o número restante for maior que zero, os quatro displays mostram a letra 'E', identificando que o número alvo é maior do que a capacidade de saída do sistema. Caso o número seja igual a zero os quatro números de 0 a 9 são enviados para outro módulo onde serão decodificados para o display. Os códigos desses módulos podem ser conferidos abaixo.

```

1  module moduloSaida(entrada, saida4, saida3, saida2, saida1,clk);
2
3      input clk;
4      input [31:0] entrada;
5      output [6:0] saida1, saida2, saida3, saida4;
6      reg [31:0] n1, n2, n3, n4;
7      reg [31:0] temp;
8
9  initial begin
10
11      n1 = 32'd15;
12      n2 = 32'd15;
13      n3 = 32'd15;
14      n4 = 32'd15;
15
16  end
17
18  always @(*) begin
19      temp = entrada;
20
21      if(temp / 32'd10000 > 0) begin
22          n1 <= 32'd14;
23          n2 <= 32'd14;
24          n3 <= 32'd14;
25          n4 <= 32'd14;
26      end
27      else begin
28          n1 <= temp % 32'd10;
29          temp = temp / 32'd10;
30          n2 <= temp % 32'd10;
31          temp = temp / 32'd10;
32          n3 <= temp % 32'd10;
33          temp = temp / 32'd10;
34          n4 <= temp % 32'd10;
35      end
36      //end
37  end
38  // decodifica display 1

```

```

39 decodDisplay dispay1(n1[3:0],saida1);
40 // decodfica display 2
41 decodDisplay dispay2(n2[3:0],saida2);
42 // decodfica display 3
43 decodDisplay dispay3(n3[3:0],saida3);
44 // decodfica display 4
45 decodDisplay dispay4(n4[3:0],saida4);
46
47 endmodule

1 module decodDisplay(in,segmentos);
2     input [3:0] in;
3     output reg [6:0] segmentos;
4
5 always@(*) begin
6     case (in)
7         4'b0000: segmentos=7'b0000001;
8         4'b0001: segmentos=7'b1001111;
9         4'b0010: segmentos=7'b0010010;
10        4'b0011: segmentos=7'b0000110;
11        4'b0100: segmentos=7'b1001100;
12        4'b0101: segmentos=7'b0100100;
13        4'b0110: segmentos=7'b0100000;
14        4'b0111: segmentos=7'b0001111;
15        4'b1000: segmentos=7'b0000000;
16        4'b1001: segmentos=7'b0000100;
17        4'b1110: segmentos=7'b0110000;
18        default: segmentos = 7'b1111111;
19    endcase
20 end
21
22 endmodule

```

4.5.8 Unidade de Controle

Por fim, o módulo mais importante do processador é a unidade de controle. É a responsável por sinalizar as operações a serem realizadas em cada unidade do processador por meio de sinais de controle.

A unidade de controle é baseada em uma máquina de estados finitos de Moore dependente do *opcode* da instrução para mudar seu estado e a maioria dos sinais de controle são definidos pelo estado atual. Apesar disso, no caso da unidade de controle do projeto em questão foi optado por em sinais pontuais o *opcode* ser também um dos critérios para definir seu valor.

```

1 module ctrl_undd(opcode,
2
3     funct,
4     enter,
5     clk,
6     estado,
7     EscrevePC,
8     EscreveRI,

```

```

8          EscreveReg,
9          EscreveMem,
10         SelMuxMem,
11         SelMuxReg1,
12         SelMuxReg2,
13         SelMuxUlaA,
14         SelMuxUlaB,
15         SelMuxPC,
16         zero,
17         controleULA,
18         controleOUT,
19         SelMuxIn);
20
21     input clk, zero, enter;
22     input [5:0] opcode;
23     input [5:0] funct;
24     output reg [3:0] estado;
25     reg [3:0] prox_estado;
26
27     //sinais de controle de memoria
28     output reg EscrevePC, EscreveRI, EscreveReg, EscreveMem, controleOUT;
29
30     //seletores de multiplexadores
31     output reg SelMuxMem, SelMuxReg1, SelMuxReg2, SelMuxUlaA, SelMuxIn;
32     output reg [1:0] SelMuxUlaB, SelMuxPC;
33
34     //sinal de controle da ULA
35     reg [1:0] OpULA;
36     output [4:0] controleULA;
37
38     parameter ESTAD00=4'b0000, ESTAD01=4'b0001, ESTAD02=4'b0010, ESTAD03=4'b0011,
39                ESTAD04=4'b0100, ESTAD05=4'b0101, ESTAD06=4'b0110,
40                ESTAD07=4'b0111,
41                ESTAD08=4'b1000, ESTAD09=4'b1001, ESTAD010=4'b1010,
42                ESTAD011=4'b1011,
43                ESTAD012=4'b1100, ESTAD013=4'b1101, ESTAD014=4'b1110,
44                ESTAD015=4'b1111;
45
46     ULA_ctrl1 ctrlULA(.opcode(opcode),
47                      .funct(funct),
48                      .opULA(OpULA),
49                      .controle(controleULA),
50                      .clk(clk));
51
52     always @(negedge clk) begin
53
54         case(estado)
55             ESTAD00: begin //carrega RI
56                 // controle
57                 EscrevePC    <= 1'b0;
58                 EscreveRI    <= 1'b1;
59                 EscreveReg   <= 1'b0;
60                 EscreveMem   <= 1'b0;
61                 controleOUT  <= 1'b0;
62                 OpULA        <= 2'b01;
63
64                 // mux
65                 SelMuxPC     <= 2'b00;
66                 SelMuxMem    <= 1'b0;
67                 SelMuxReg1   <= 1'b0;
68                 SelMuxReg2   <= 1'b0;

```

```

65         SelMuxUlaA   <= 1'b0;
66         SelMuxUlaB   <= 2'b01;
67         SelMuxIn     <= 1'b1;
68         prox_estado <= ESTAD01;
69     end
70
71     ESTAD01: begin //decodifica instrucao
72         // controle
73         if(opcode == 6'b111111) EscrevePC <= 1'b0;
74         else EscrevePC   <= 1'b1;
75         EscreveRI       <= 1'b0;
76         EscreveReg      <= 1'b0;
77         EscreveMem      <= 1'b0;
78         if(opcode == 6'b100001) controleOUT <= 1'b1;
79         else controleOUT <= 1'b0;
80         OpULA <= 2'b00;
81         // mux
82         SelMuxPC       <= 2'b00;
83         SelMuxMem      <= 1'b0;
84         SelMuxReg1     <= 1'b0;
85         SelMuxReg2     <= 1'b0;
86         SelMuxUlaA     <= 1'b0;
87         SelMuxUlaB     <= 2'b01;
88         SelMuxIn       <= 1'b0;
89
90         case(opcode)
91             6'b000110: begin
92                 prox_estado <= ESTAD02; //sw
93             end
94             6'b000111: begin
95                 prox_estado <= ESTAD02; //lw
96             end
97             6'b000000: begin
98                 prox_estado <= ESTAD06; //R
99             end
100            6'b010000: begin
101                prox_estado <= ESTAD08; //btl
102            end
103            6'b100000: begin
104                prox_estado <= ESTAD08; //bgt
105            end
106            6'b110000: begin
107                prox_estado <= ESTAD08; ///beq
108            end
109            6'b111000: begin
110                prox_estado <= ESTAD08; //bne
111            end
112
113            6'b111110: begin
114                prox_estado <= ESTAD09; //jmp
115            end
116            6'b111100: begin
117                prox_estado <= ESTAD09; //jal
118            end
119
120            6'b101000: begin
121                prox_estado <= ESTAD012; //in
122            end
123
124            6'b100001: begin

```

```

125             prox_estado <= ESTAD00; //out
126         end
127
128         6'b111111: begin
129             prox_estado <= ESTAD014; //hlt
130         end
131
132         default: begin
133             prox_estado <= ESTAD011; // I
134         end
135     endcase
136 end
137
138 ESTAD02: begin //carrega B na saída da ULA (lw)
139     // controle
140         EscrevePC      <= 1'b0;
141         EscreveRI      <= 1'b0;
142         EscreveReg     <= 1'b0;
143         EscreveMem     <= 1'b0;
144         controleOUT    <= 1'b0;
145         OpULA          <= 2'b11;
146     // mux
147         SelMuxPC       <= 2'b00;
148         SelMuxMem      <= 1'b1;
149         SelMuxReg1     <= 1'b0;
150         SelMuxReg2     <= 1'b0;
151         SelMuxUlaA     <= 1'b1;
152         SelMuxUlaB     <= 2'b11;
153         SelMuxIn       <= 1'b0;
154
155     case(opcode)
156         6'b000111: prox_estado <= ESTAD03; //lw
157
158         6'b000110: prox_estado <= ESTAD05; //sw
159
160         default: prox_estado <= ESTAD00;
161     endcase
162 end
163
164 ESTAD03: begin //busca valor de dado dentro da memória
165     // controle
166         EscrevePC      <= 1'b0;
167         EscreveRI      <= 1'b0;
168         EscreveReg     <= 1'b0;
169         EscreveMem     <= 1'b0;
170         controleOUT    <= 1'b0;
171         OpULA          <= 2'b00;
172     // mux
173         SelMuxPC       <= 2'b00;
174         SelMuxMem      <= 1'b1;
175         SelMuxReg1     <= 1'b0;
176         SelMuxReg2     <= 1'b1;
177         SelMuxUlaA     <= 1'b0;
178         SelMuxUlaB     <= 2'b00;
179         SelMuxIn       <= 1'b0;
180         prox_estado <= ESTAD04;
181     end
182
183 ESTAD04: begin //salva dado do registrador de dados no banco
184     // controle

```

```

185         EscrevePC    <= 1'b0;
186         EscreveRI     <= 1'b0;
187         EscreveReg    <= 1'b1;
188         EscreveMem    <= 1'b0;
189         controleOUT   <= 1'b0;
190         OpULA         <= 2'b00;
191     // mux
192         SelMuxPC      <= 2'b00;
193         SelMuxMem     <= 1'b1;
194         SelMuxReg1    <= 1'b0;
195         SelMuxReg2    <= 1'b1;
196         SelMuxUlaA    <= 1'b0;
197         SelMuxUlaB    <= 2'b00;
198         SelMuxIn      <= 1'b0;
199         prox_estado  <= ESTADO13;
200     end
201
202     ESTADO5: begin //salva valor na memoria
203     // controle
204         EscrevePC    <= 1'b0;
205         EscreveRI     <= 1'b0;
206         EscreveReg    <= 1'b0;
207         EscreveMem    <= 1'b1; // salva valor na memoria
208         controleOUT   <= 1'b0;
209         OpULA         <= 2'b11;
210     // mux
211         SelMuxPC      <= 2'b00;
212         SelMuxMem     <= 1'b1;
213         SelMuxReg1    <= 1'b0;
214         SelMuxReg2    <= 1'b0;
215         SelMuxUlaA    <= 1'b1;
216         SelMuxUlaB    <= 2'b00;
217         SelMuxIn      <= 1'b0;
218         prox_estado  <= ESTADO15;
219     end
220
221     ESTADO6: begin //faz operacao entre A e B
222         EscrevePC    <= 1'b0;
223         EscreveRI     <= 1'b0;
224         EscreveReg    <= 1'b0;
225         EscreveMem    <= 1'b0;
226         controleOUT   <= 1'b0;
227         OpULA         <= 2'b00;
228     // mux
229         SelMuxPC      <= 2'b00;
230         SelMuxMem     <= 1'b0;
231         SelMuxReg1    <= 1'b1;
232         SelMuxReg2    <= 1'b0;
233         SelMuxUlaA    <= 1'b1;
234         SelMuxUlaB    <= 2'b00;
235         SelMuxIn      <= 1'b0;
236         prox_estado  <= ESTADO7;
237     end
238
239     ESTADO7: begin //salva o resultado no banco
240         EscrevePC    <= 1'b0;
241         EscreveRI     <= 1'b0;
242         EscreveReg    <= 1'b1;
243         EscreveMem    <= 1'b0;
244         controleOUT   <= 1'b0;

```

```

245         OpULA          <= 2'b00;
246     // mux
247         SelMuxPC        <= 2'b00;
248         SelMuxMem        <= 1'b0;
249         if(opcode == 6'b000000) SelMuxReg1 <= 1'b1;
250         else SelMuxReg1 <= 1'b0;
251         SelMuxReg2        <= 1'b0;
252         SelMuxUlaA        <= 1'b1;
253         if(opcode == 6'b000000) SelMuxUlaB <= 2'b00;
254         else SelMuxUlaB <= 2'b11;
255         SelMuxIn          <= 1'b0;
256         prox_estado <= ESTADO0;
257     end
258
259     ESTADO8: begin //calcula endereco de branch
260         prox_estado <= ESTADO10;
261         EscrevePC <= 1'b0;
262         EscreveRI  <= 1'b0;
263         EscreveReg <= 1'b0;
264         EscreveMem <= 1'b0;
265         controleOUT <= 1'b0;
266         OpULA      <= 2'b00;
267     // mux
268         SelMuxPC        <= 2'b01;
269         SelMuxMem        <= 1'b0;
270         SelMuxReg1       <= 1'b0;
271         SelMuxReg2       <= 1'b0;
272         SelMuxUlaA       <= 1'b1;
273         SelMuxUlaB       <= 2'b00;
274         SelMuxIn         <= 1'b0;
275     end
276
277     ESTADO9: begin //faz o jump
278         EscrevePC <= 1'b1;
279         EscreveRI  <= 1'b0;
280         EscreveReg <= 1'b0;
281         EscreveMem <= 1'b0;
282         controleOUT <= 1'b0;
283         OpULA      <= 2'b11;
284     // mux
285         SelMuxPC        <= 2'b00;
286         SelMuxMem        <= 1'b0;
287         SelMuxReg1       <= 1'b0;
288         SelMuxReg2       <= 1'b0;
289         SelMuxUlaA       <= 1'b1;
290         SelMuxUlaB       <= 2'b11;
291         SelMuxIn         <= 1'b0;
292         prox_estado <= ESTADO13;
293     end
294
295     ESTADO10: begin //atualiza pc
296         if(zero == 1'b1) EscrevePC <= 1'b1;
297         else EscrevePC <= 1'b0;
298         EscreveRI  <= 1'b0;
299         EscreveReg <= 1'b0;
300         EscreveMem <= 1'b0;
301         controleOUT <= 1'b0;
302         OpULA      <= 2'b11;
303     // mux
304         SelMuxPC        <= 2'b10;

```



```

305         SelMuxMem    <= 1'b0;
306         SelMuxReg1    <= 1'b0;
307         SelMuxReg2    <= 1'b0;
308         SelMuxUlaA    <= 1'b0;
309         SelMuxUlaB    <= 2'b00;
310         SelMuxIn      <= 1'b0;
311         prox_estado   <= ESTADO0;
312     end
313
314     ESTADO11: begin //faz operacao entre A e Imm
315         EscrevePC      <= 1'b0;
316         EscreveRI      <= 1'b0;
317         EscreveReg     <= 1'b0;
318         EscreveMem     <= 1'b0;
319         controleOUT    <= 1'b0;
320         OpULA          <= 2'b00;
321         // mux
322         SelMuxPC       <= 2'b00;
323         SelMuxMem      <= 1'b0;
324         SelMuxReg1     <= 1'b0;
325         SelMuxReg2     <= 1'b0;
326         SelMuxUlaA     <= 1'b1;
327         SelMuxUlaB     <= 2'b11;
328         SelMuxIn       <= 1'b0;
329         prox_estado    <= ESTADO7;
330     end
331
332     ESTADO12: begin //aguarda entrada de dados
333         EscrevePC      <= 1'b0;
334         EscreveRI      <= 1'b0;
335         EscreveReg     <= 1'b1;
336         EscreveMem     <= 1'b0;
337         controleOUT    <= 1'b0;
338         OpULA          <= 2'b00;
339         // mux
340         SelMuxPC       <= 2'b00;
341         SelMuxMem      <= 1'b0;
342         SelMuxReg1     <= 1'b0;
343         SelMuxReg2     <= 1'b0;
344         SelMuxUlaA     <= 1'b0;
345         SelMuxUlaB     <= 2'b00;
346         SelMuxIn       <= 1'b1;
347         if(enter) prox_estado <= ESTADO15;
348         else prox_estado <= prox_estado;
349     end
350
351     ESTADO13: begin // finaliza jmp, sw e lw
352         if(opcode == 6'b111110) EscrevePC    <= 1'b1;
353         else EscrevePC <= 1'b0;
354         EscreveRI      <= 1'b0;
355         if(opcode == 6'b000111) EscreveReg    <= 1'b1;
356         else EscreveReg <= 1'b0;
357         EscreveMem     <= 1'b0;
358         controleOUT    <= 1'b0;
359         OpULA          <= 2'b00;
360         // mux
361         SelMuxPC       <= 2'b00;
362         SelMuxMem      <= 1'b0;
363         SelMuxReg1     <= 1'b0;
364         SelMuxReg2     <= 1'b1;

```

```

365         SelMuxUlaA  <=  1'b0;
366         SelMuxUlaB  <=  2'b00;
367         SelMuxIn    <=  1'b0;
368         prox_estado <= ESTAD00;
369     end
370
371     ESTAD014: begin //paraliza o processador
372         EscrevePC    <=  1'b0;
373         EscreveRI    <=  1'b0;
374         EscreveReg   <=  1'b0;
375         EscreveMem   <=  1'b0;
376         controleOUT  <=  1'b0;
377         OpULA        <=  2'b00;
378         // mux
379         SelMuxPC     <=  2'b00;
380         SelMuxMem     <=  1'b0;
381         SelMuxReg1    <=  1'b0;
382         SelMuxReg2    <=  1'b0;
383         SelMuxIn     <=  1'b0;
384         SelMuxUlaA   <=  1'b0;
385         SelMuxUlaB   <=  2'b00;
386         prox_estado  <= ESTAD014;
387
388     end
389
390     ESTAD015: begin
391         // controle
392         EscrevePC    <=  1'b0;
393         EscreveRI    <=  1'b0;
394         if(opcode == 6'b000110) EscreveReg <=  1'b0;
395         else EscreveReg <=  1'b1;
396         EscreveMem   <=  1'b0;
397         controleOUT  <=  1'b0;
398         OpULA        <=  2'b00;
399         // mux
400         SelMuxPC     <=  2'b00;
401         SelMuxMem     <=  1'b0;
402         SelMuxReg1    <=  1'b0;
403         SelMuxReg2    <=  1'b1;
404         SelMuxUlaA   <=  1'b0;
405         SelMuxUlaB   <=  2'b00;
406         SelMuxIn     <=  1'b1;
407         prox_estado  <= ESTAD00;
408     end
409     endcase
410 end //fim always
411
412 always @(posedge clk) begin
413
414     estado <= prox_estado;
415
416 end//fim always
417 endmodule

```

Como pôde ser verificado no código acima, existe um módulo dentro da unidade de controle chamado 'ULActrl', esse módulo é voltado apenas para designar os sinais de controle da ULA e funciona apenas como um decodificador, dependente do *opcode*, do campo *funct* e da *Opula*.

```

1  module ULA_ctrl(opcode,funct,opULA,controle,clk);
2      input [5:0] funct, opcode;
3      input [1:0] opULA;
4      input clk;
5      output reg [4:0] controle;
6
7  always @(*) begin
8
9      if(opcode == 6'd0) begin
10         case (funct)
11             6'b000000: controle = 5'd0; // add
12             6'b000001: controle = 5'd1; // sub
13             6'b000010: controle = 5'd2; // mult
14             6'b000011: controle = 5'd3; // div
15             6'b100000: controle = 5'd4; // and
16             6'b100001: controle = 5'd5; // or
17             6'b100010: controle = 5'd6; // nand
18             6'b100011: controle = 5'd7; // nor
19             6'b110000: controle = 5'd12; // sle
20             6'b110001: controle = 5'd11; // slt
21             default: controle = controle;
22         endcase
23     end
24     if(opcode != 6'd0) begin
25         case (opcode)
26             6'b000001: controle = 5'd0; // addi
27             6'b000010: controle = 5'd1; // subi
28             6'b000011: controle = 5'd3; // divi
29             6'b000100: controle = 5'd2; // multi
30             6'b001001: controle = 5'd7; // nori
31             6'b001010: controle = 5'd5; // ori
32             6'b001011: controle = 5'd4; // andi
33             6'b010000: controle = 5'd13; // blt
34             6'b011100: controle = 5'd12; // slei
35             6'b011110: controle = 5'd11; // slti
36             6'b100000: controle = 5'd13; // bgt
37             6'b110000: controle = 5'd8; // beq
38             6'b111000: controle = 5'd9; // bne
39             default: controle = controle;
40         endcase
41     end//else
42
43     if(opULA != 2'b00) begin
44         case(opULA)
45             2'b01: controle = 5'd0;
46             2'b10: controle = 5'd33;
47             2'b11: controle = 5'd31;
48             default: controle = controle;
49         endcase
50     end
51 end//always
52 endmodule

```

4.5.9 Unidade de Processamento

Após definidos todos os módulos presentes no processador o passo final é juntá-los todos em um arquivo principal e fazer suas respectivas ligações, definindo os sinais de

entrada e saída globais do processador. No caso deste projeto, os sinais de entrada são 16 bits vindos das chaves presentes no FPGA que são referentes aos números dados pelo usuário na execução de um programa, o sinal de *clock* vindo diretamente do FPGA e um bit chamado 'Enter' respectivo ao ultimo *switch* (SW17) do FPGA, usado para definir a entrada. Já como saída tem-se 27 bits separados em 4 saídas de 7 bits (saida1, saida2, saida3 e saida4) referentes aos segmentos do display da FPGA.

```

1  module processador(dadosIN,
2
3
4
5
6
7
8
9
10 input realClk;
11 input enter;
12 input [8:0] dadosIN;
13 output [3:0] estado;
14 output [0:6] disp4, disp3, disp2, disp1;
15
16 wire [31:0] sregB, sMEM, saidaEXT, sregA, ULA1, ULA2, sULA, valorPC, toOUT, carregaDados
17   , sValorPC, sregULA, endereco, dadosMEM, mem, instr, dadosEscrita, sA, sB;
18
19 // SINAIS DE CONTROLE
20 //sinais de controle de memoria
21 wire EscrevePC, SetPC, LeMem, EscreveRI, EscreveReg, controleOUT, EscreveMem, ovrflw,
22   zero;
23
24 //seletores de multiplexadores
25 wire SelMuxMem, SelReg1, SelReg2, SelMuxUlaA, SelMuxIn;
26 wire [1:0] SelMuxUlaB, SelMuxPC;
27
28 //sinal de controle da ULA
29 wire [4:0] controleULA;
30
31 // MODULOS
32
33 divisor divFreq(.clk(realClk),
34   .div_clk(clk));
35
36 registrador32b PC(.controle(EscrevePC),
37   .clk(clk),
38   .entrada(valorPC),
39   .saida(sValorPC)); // PC
40
41
42 mux2_32b MuxMem(.seletor(SelMuxMem),
43   .entrada1(sValorPC),
44   .entrada2(sULA),
45   .saida(endereco)); // para 'endereco' mem
46
47

```

```

48 memoria MEM(.dado(sregB),  

    .endereco(endereco[6:0]),  

    .write(EscriveMem),  

    .wclk(clk),  

    .rclk(clk),  

    .saida(carregaDados)); // memoria (mem)  

49  

50  

51  

52  

53  

54  

55  

56 mux2_32b MuxIn(.seletor(SelMuxIn),  

    .entrada1(carregaDados),  

    .entrada2({23'd0,dadosIN}),  

    .saida(sMEM)); // para r-mem  

57  

58  

59  

60  

61  

62 registrador32b Rmem(.controle(1'b1),  

    .clk(clk),  

    .entrada(sMEM),  

    .saida(dadosMEM)); // registrador de dados da memoria (r-mem)  

63  

64  

65  

66  

67  

68 registrador32b ri(.controle(EscrivereRI),  

    .clk(clk),  

    .entrada(carregaDados),  

    .saida(instr)); // registrador de instr (ri)  

69  

70  

71  

72  

73  

74 mux2_5b MuxReg1(.seletor(SelReg1),  

    .entrada1(instr[20:16]),  

    .entrada2(instr[15:11]),  

    .saida(regEscrita)); // para 'registrador de escrita b-reg'  

75  

76  

77  

78  

79  

80 mux2_32b MuxReg2(.seletor(SelReg2),  

    .entrada1(sregULA),  

    .entrada2(dadosMEM),  

    .saida(dadosEscrita)); // para 'dados para escrita' b-reg'  

81  

82  

83  

84  

85  

86 bancoReg banco(.escreve(EscriveReg),  

    .out(controleOUT),  

    .clk(clk),  

    .reg1(instr[25:21]),  

    .reg2(instr[20:16]),  

    .regF(regEscrita),  

    .dados(dadosEscrita),  

    .A(sA),  

    .B(sB),  

    .toOUT(toOUT)); // banco de registradores (b-reg)  

87  

88  

89  

90  

91  

92  

93  

94  

95  

96  

97  

98 moduloSaida ModOUT(.entrada(toOUT),  

    .saida1(displ),  

    .saida2(displ2),  

    .saida3(displ3),  

    .saida4(displ4),  

    .clk(clk)); // modulo de saida (out)

```

```

104
105
106 registrador32b A(.controle(1'b1),
107                               .clk(clk),
108                               .entrada(sA),
109                               .saida(sregA)); // registrador A (a)
110
111
112 registrador32b B(.controle(1'b1),
113                               .clk(clk),
114                               .entrada(sB),
115                               .saida(sregB)); // registrador B (b)
116
117
118 extensor EXT(.sinal(instr[15:0]),
119               .sinal_ext(saidaEXT)); // extensor de sinal (ext)
120
121
122 mux2_32b MuxUlaA(.seletor(SelMuxUlaA),
123                  .entrada1(endereco),
124                  .entrada2(sregA),
125                  .saida(ULA1)); // para ula-1
126
127
128 mux4_32b MuxUlaB(.seletor(SelMuxUlaB),
129                  .entrada1(sregB),
130                  .entrada2(32'd1),
131                  .entrada3(saidaEXT),
132                  .entrada4(saidaEXT),
133                  .saida(ULA2)); // para ula-2
134
135
136 ULA ALU(.A(ULA1),
137          .B(ULA2),
138          .clk(clk),
139          .controle(controleULA),
140          .saida(sULA),
141          .overflow(ovrflw),
142          .zero(zero)); // ULA
143
144
145 registrador32b saidaUla(.controle(1'b1),
146                          .clk(~clk),
147                          .entrada(sULA),
148                          .saida(sregULA)); //
149                               Saida ULA (s-ula)
150
151
152 mux4_32b MuxPC(.seletor(SelMuxPC),
153                .entrada1(sULA),
154                .entrada2(sregULA),
155                .entrada3({26'b0, instr[6:0]}),
156                .entrada4(sregULA),
157                .saida(valorPC)); // para PC
158
159 //CONTROLE
160 ctrl_undd Controle(.opcode(instr[31:26]),
161                    .funct(instr[5:0]),
162                    .zero(zero),
163                    .enter(enter),

```

```

163                                     .clk(clk),
164                                     .estado(estado),
165                                     .SelMuxPC(SelMuxPC),
166                                     .EscrevePC(EscrevePC),
167                                     .SelMuxMem(SelMuxMem),
168                                     .EscreveMem(EscreveMem),
169                                     .EscreveRI(EscreveRI),
170                                     .SelMuxReg1(SelReg1),
171                                     .SelMuxReg2(SelReg2),
172                                     .EscreveReg(EscreveReg),
173                                     .SelMuxU1aA(SelMuxU1aA),
174                                     .SelMuxU1aB(SelMuxU1aB),
175                                     .controleULA(controleULA),
176                                     .SelMuxIn(SelMuxIn),
177                                     .controleOUT(controleOUT));
178     endmodule


```

4.6 Caminhos de Dados das Instruções

O último passo é definir como se comportarão as instruções, para isso é preciso saber o caminho que cada instrução ou conjunto de instruções vão seguir dentro dos módulos da unidade de processamento.


Começando pelo conjunto de instruções R, temos a Figura 11 que ilustra todos os caminhos que a instrução *add* toma durante seu processamento.

Figura 11 – Datapath da instrução *add*

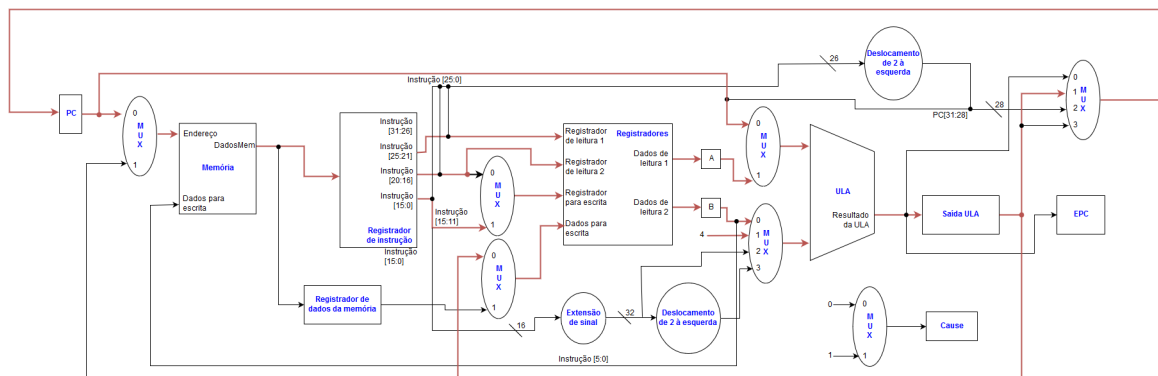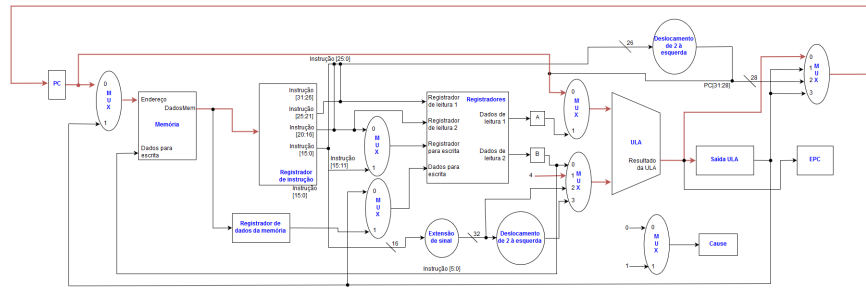


Fonte: O Autor

Para entender o processamento das instruções é necessário dividir os caminhos em ciclos, que são referentes aos ciclos de clock do processador. No caso da instrução *add* o primeiro ciclo se dá entre o PC e o Registrador de Instrução onde o endereço contido no PC é escolhido pelo multiplexador para ser buscado na Memória permitindo que a instrução possa ser escrita no Registrador de Instrução. Simultaneamente o valor do PC é enviado para a ULA para o endereço da próxima instrução ser calculado e salvo novamente no PC no início do próximo ciclo. O segundo ciclo é processado entre o Registrador de

Figura 13 – *Datapath* da instrução *in*

Fonte:O Autor

E por fim tem-se as instruções do tipo J, que também contam com apenas dois ciclos, sendo o primeiro responsável por buscar as instruções na Memória e carregá-la no Registrador de Instruções como as outras instruções e o segundo grava o endereço do desvio no PC concatenando o valor de 28 bits presente na palavra de instrução com os quatro bits mais significativos do PC no início e dois bits 0 no fim.

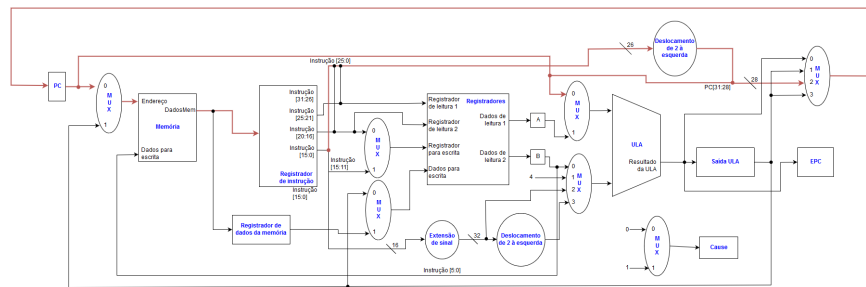Figura 14 – *Datapath* da instrução *jmp*


Fonte:O Autor

5 Resultados e Discussões

Unindo todas as unidades apresentadas no Capítulo 4 de *Desenvolvimento* é possível ter uma boa idéia do funcionamento previsto do processador a ser desenvolvido, as unidades desenvolvidas em verilog foram testadas separadamente com valores de controle, entrada e saída pré-definidos usando o software Quartus Prime e é possível verificar seu funcionamento correto à partir das formas de onda geradas pelo *software*.

Seguindo a ordem em que os códigos foram apresentados na Seção 4.5 primeiramente foi testado o Banco de Registradores salvando o valor 00000000000000000000000000001111 no registrador 00011 e o valor 0000000000000000000000000000111 no registrador 00001. É possível ver na forma de onda presente na Figura 15 que como os registradores 00001 e 000011 selecionados em reg1 e reg2 e com o sinal de controle habilitando a leitura, na subida do *clock* os valores salvos são mostrados corretamente em A e B.


Figura 15 – Forma de onda do Banco de Registradores

 

Fonte:O Autor

Em seguida o módulo testado foi o Extensor de sinal. É possível conferir nas Figuras 16 e 17 o funcionamento correto do mesmo, uma vez que com o bit mais significativo do sinal sendo 0, um sinal de 16 bits 0 é concatenado à ele, e o mesmo ocorre caso o bit mais significativo seja 1.


Figura 16 – Forma de onda do Extensor - Bit mais significativo 0

 

Fonte:O Autor

sinal de controle de escrita. É possível ver na Figura 21 que na borda de subida do pulso de controle o valor presente na entrada é salvo no registrador e mesmo após a mudança do valor de entrada, o valor de saída não se altera.


Figura 21 – Forma de onda do Registrador

 

Fonte:O Autor

Por último o módulo testado foi o da ULA inserindo como valor de controle uma contagem de 0 à 12 referente às instruções presentes na ULA, que podem ser vistas na Subseção 4.5.7. Também foram definidos os valores 3 para A e 2 para B. Os resultados podem ser vistos na Figura 22.


Figura 22 – Forma de onda da ULA

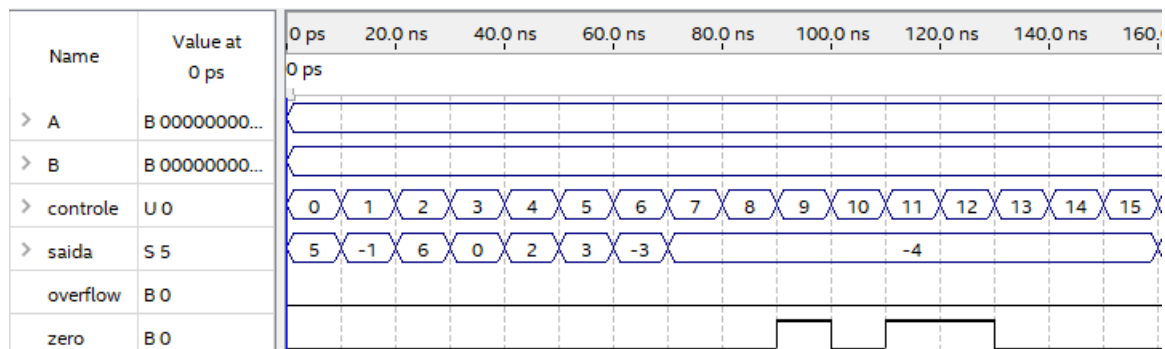

Fonte:O Autor


Depois do teste das unidades separadas foi feito o teste de todas as unidades juntas controladas pela Unidade de Controle. Nesse ponto foi possível verificar a funcionalidade completa do processador com uma sequência de instruções para teste, que tem o propósito de fazer a conversão de uma temperatura em graus Celcius para graus Fahrenheit ou Kelvin. Pela forma de onda, que pode ser vista nas Figuras 23 e 24, o funcionamento aconteceu como o previsto então o código foi carregado em um kit FPGA comprovando praticamente o funcionamento do processador que executou sem erros o algoritmo.

Figura 23 – Forma de onda 1 do código teste

 

Fonte:O Autor

Figura 24 – Forma de onda 2 do código teste

 

Fonte:O Autor

No teste acima, foi inserido o valor 68°C e selecionado para a conversão de °C para Kelvin, onde após todos os ciclos esperados, pode-se ver no campo de saída o valor , que é o correspondente correto em Kelvin para 69°C.

6 Considerações Finais

Por fim, é possível afirmar que o projeto conseguiu alcançar completamente seu objetivo, que era de idealizar uma unidade de processamento completa contendo todos os módulos necessários para ser funcional, uma vez que o mesmo teve o comportamento esperado. As maiores dificuldades durante a realização se deram durante a fase de idealização do projeto, a escolha da arquitetura e das modificações que precisariam ser feitas na mesma e a união e sincronização final dos módulos. Após realizadas as decisões críticas do início do projeto as demais etapas fluíram tranquilamente até o momento de sincronizar a unidade de controle com os outros módulos, onde foram encontrados diversos erros que custaram e ser corrigidos.

Apesar de completamente funcional, ainda existem alterações que podem ser feitas no futuro, como a adição de instruções *Jump and Link* e *Jump Register*, juntas de uma pilha de recursão para executar tarefas recursivas e também inclusão dos registradores EPC e Cause para o controle de exceções.

Referências

- 1 PATTERSON, D. A.; HENNESSY, L. J. *Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software*. [S.l.]: Elsevier Editora Ltda., 2005. v. 3. Citado 4 vezes nas páginas 11, 18, 21 e 22.
- 2 CHICHOSZ, A. L. et al. *Modos de Endereçamento e Conjunto de Instruções*. Citado 3 vezes nas páginas 14, 15 e 16.
- 3 TRABALHO DE A.C. *Arquitetura Harvard*. Disponível em: <<http://trabalhoac-tkv.blogspot.com/2010/11/arquitetura-harvard.html>>. Acesso em: 13 de abril 2019. Citado na página 17.